

Oppgave 2b)

Dc Operating Point Information (exercie 4 2b))		
exercie 4 2b)		
Variables in cir...	Values	
v(vdd)	1.8 V	
v(vin)	0.9 V	
v(t)	0.901085 V	
v(mn1.drain)	0.900329 V	
v(mn1.source)	0.000755968 V	
v(mp1.drain)	0.901942 V	
v(mp1.source)	1.79914 V	
i(vin)	0 A	
i(vdd)	-0.0001115 A	

Oppgave 2c-e)

```
exercie 4

*.include C:\Users\Bruker\Documents\6_semester\Design_av_IC\Øving_4\pl8_cmos_models_ss.inc
|.include C:\Users\Bruker\Documents\6_semester\Design_av_IC\Øving_4\pl8_cmos_models_ff.inc
*.include C:\Users\Bruker\Documents\6_semester\Design_av_IC\Øving_4\pl8_cmos_models_tt.inc

.include C:\Users\Bruker\Documents\6_semester\Design_av_IC\Øving_4\pl8_model_card.inc

*MN1 DRAIN GATE SOURCE BULK WIDTH LENGTH
.subckt opampInverter Vin t

.param wn={0.9U}
.param L={0.18U}
.param wp={k*wn}
.param k=3.57

VDD vdd 0 dc 1.8v
*VIN Vin 0 dc 0.9v

MP1 t Vin vdd vdd PMOS L=0.18u W=wp
MN1 t Vin 0 0 NMOS L=0.18u W=wn

.ends
xopamp1 1 2 opampInverter
xopamp2 2 3 opampInverter
xopamp3 3 4 opampInverter
xopamp4 4 5 opampInverter
xopamp5 5 1 opampInverter

C1 1 0 100ff
C2 2 0 100ff
C3 3 0 100ff
C4 4 0 100ff
C5 5 0 100ff
.ic v(1)= 0.9v

.extract tran xdown(v(1,0.9<0100 ff,1000n>,100))
```